

۱- الف- بعضی از جریان های شاخه های مدار نشان داده شده است جریان های  $i_z, i_y, i_x, i_t$

را تعیین کنید.

ب- جریان چند شاخه را می توان به صورت دلخواه انتخاب کرد و جریان بقیه شاخه ها را

بر حسب آن ها بیان نمود؟

پ- اگر بخواهیم  $i_z, i_y, i_x, i_t$  متغیر هیمستل جریان باشند کدام یک از جریانهای شاخه های

دیگر را هم می توان به عنوان متغیر مستقل جریان در نظر گرفت؟

حل: برای حل باید kcl را در گروه های زیر نوشت:


$$\text{گره ۲} \quad kcl : -2 + 1 = i_w \rightarrow i_w = -1A$$

$$\text{گره ۴} \quad kcl : i_y - 3 + 5 = 0 \rightarrow i_y = -2A$$

$$\text{گره ۵} \quad kcl : i_t + 13 = 0 \rightarrow i_t = -13A$$

$$\text{گره ۳} \quad kcl : -1 - 13 = -3 + i_z \rightarrow i_z = -11A$$
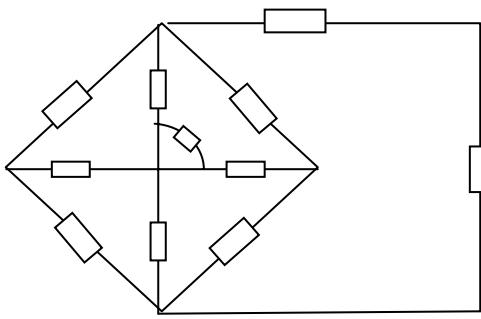
$$\text{گره ۷} \quad kcl : i_x = -2 - 2 \rightarrow i_x = -4A$$



ب) تعداد متغیرهای مستقل جریان:


۱+ تعداد گره ها - تعداد شاخه ها = تعداد متغیرهای مستقل جریان

$11 - 7 + 1 = 5$  = تعداد متغیرهای مستقل جریان

پ) بعد از رسم گراف جریان های داده شده جریان های بعدی باید به گونه ای انتخاب شوند که

هیچ گره ای وجود نداشته باشد که تمام شاخه های آن رنگ شده باشد.

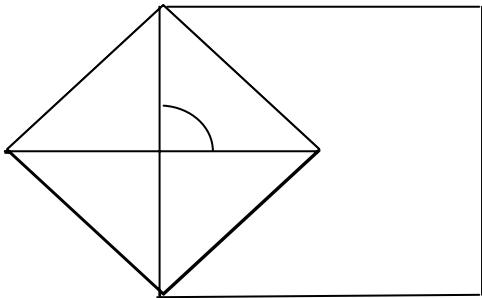یعنی جریان های (۱-۲)، (۲-۳)، (۳-۴) یا (۴-۱) را می توان به عنوان متغیر مستقل انتخاب کرد.



۲- الف- در مدار سؤال قبل ولتاژ چند شاخه را می توان به صورت دلخواه انتخاب کرد و ولتاژ

بقيه شاخه ها را بحسب آن بيان نمود؟

ب- فرض كنيد جهت های قرار دادی متناظر به کار رفته و عدد های اداه شده در شکل قبل

ولتاژ شاخه ها با شند آیا اين ولتاژ ها برای مشخص کردن ولتاژ تمام شاخه ها كافی است؟

پ- ولتاژ کدام شاخه ها را می توان به مجموع ولتاژ های داده شده اضافه کرد یا يك دسته متغير

مستقل ولتاژ شاخه بدست آيد؟

الف) باید تعداد متغير های مستقل ولتاژ را از فرمول زیر محاسبه کنیم.

$$6 = 7 - 1 = \text{تعداد گره ها} - \text{تعداد متغير های مستقل ولتاژ}$$


ب) فقط ۵ متغير مستقل ولتاژ مطرح شده که برای حل مدار حداقل به ۶ متغير مستقل مورد نیاز

است.

پ) همانند قسمت (پ) سؤال قبل باید گراف شکل را رسم کنیم با این تفاوت که در این


مسئله شاخه های پرنگ نباید تشکیل یک حلقه را بدنهند.

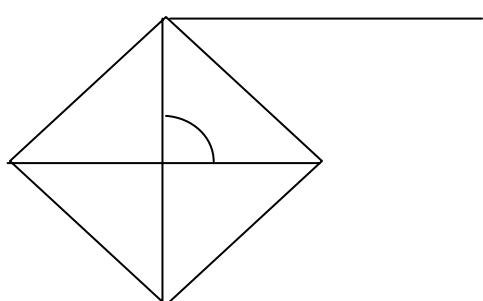يعني شاخه های (۱-۶)، (۶-۷)، (۳-۶) را می توان انتخاب کرد.



۳- در مدار شکل فرض كنيد

الف- جريان  $i_4$  را حساب کنی.

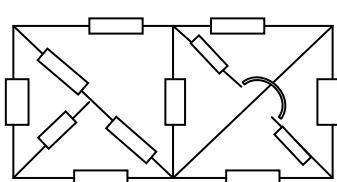

ب- آیا می توان جریان شاخه دیگری از این مدار را محاسبه کرد؟

پ- اکنون فرض کنید  $i_5 = 3A$  و  $i_4 = 4A$  آیا می توان جریان بقیه شاخه ها را محاسبه

کرد؟

حل الف) در گره مرکب  $kcl$   $i_4 + i_2 + i_1 = i_3 \rightarrow i_4 = i_3 - i_2 - i_1$

$$i_4 = 5 + 4 - 3 \Rightarrow i_4 = 6A$$

ب) خیر زیرا گره مرکب دیگری نمی توان یافت که شامل یک جریان مجهول باشد.


پ)  $12 - 7 + 1 = 6$  = تعداد گره ها - تعداد شاخه ها : تعداد متغیر مستقل جریان شاخه ها

یعنی با داشتن 6 جریان از جرینهای شاخه ها می توان جریان بقیه شاخه ها را محاسبه کرد. ولی با

توجه به قسمت (الف) چون یک گره مرکب شامل جرینهای  $i_1, i_2, i_3, i_4$  داریم پس جریان های

تا  $i_4$  مستقل نیستند.

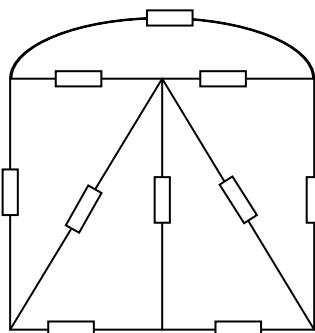۴- در مدار شکل فرض کنید جهت های متناظر ولتاژ و جریان انتخاب شده اند درستی قضیه



تلگان، یعنی  $\sum_{k=1}^{10} v_k i_k = 0$  را به دو طریق اثبات کنید، یعنی :

الف) با انتخاب یکدسته متغیرهای مستقل جریان شاخه :

ب) با انتخاب یکدسته متغیرهای مستقل ولتاژ شاخه:

حل الف)  $10 - 6 + 1 = 5$  = تعداد متغیرهای مستقل جریان

با منظور کردن  $(i_1, i_2, i_3, i_4, i_6)$  به عنوان متغیر مستقل جریان داریم :

$$1\text{ گره } kcl : i_1 + i_6 + i_7 = 0 \rightarrow i_7 = -i_1 - i_6$$

$$2\text{ گره } kcl : i_1 = i_2 + i_3 + i_4 + i_5 \rightarrow i_5 = i_1 - i_2 - i_3 - i_4$$

$$3\text{ گره } kcl : i_2 + i_{10} + i_6 = 0 \rightarrow i_{10} = -i_2 - i_6$$

$$4 \text{ هکل} : i_8 + i_7 + i_3 = 0 \rightarrow i_8 = -i_7 - i_3 \rightarrow i_8 = i_1 + i_6 - i_3$$

$$5 \text{ هکل} : i_5 + i_9 = i_8 \rightarrow i_9 = i_8 - i_5 \rightarrow i_9 = i_1 + i_6 - i_3 - i_1 + i_2 + i_3 + i_4 \\ \rightarrow i_9 = i_2 + i_4 + i_6$$

$$\sum_{k=1}^{10} v_k i_k \rightarrow v_1 i_1 + v_2 i_2 + v_3 i_3 + v_4 i_4 + v_5 i_5 + v_6 i_6 + v_7 i_7 + v_8 i_8 + v_9 i_9 + v_{10} i_{10} \\ = v_1 i_1 + v_2 i_2 + v_3 i_3 + v_4 i_4 + v_5 (i_1 - i_2 - i_3 - i_4) + v_6 i_6 + v_7 (-i_1 - i_6) + v_8 (i_1 + i_6 - i_3) \\ + v_9 (i_2 + i_4 + i_6) + v_{10} (-i_2 - i_6) = 0 \\ i_1 (v_1 + v_5 - v_7 + v_8) + i_2 (v_2 - v_5 + v_9 - v_{10}) + i_3 (v_3 - v_5 - v_8) + i_4 (v_4 - v_5 + v_9) \\ + i_6 (v_6 - v_7 + v_8 + v_9 - v_{10}) = 0$$

ضرایب جملات فوق همگی صفر می باشند چون مجموع پتانسیل های درون یک حلقه است.

پس قضیه تلگان برقرار است.

ب) تعداد متغیرهای مستقل ولتاژ شاخه ها برابر است با :  $5 = 1 - 1 - 6 = 1$  - تعداد گره ها

بنابراین  $(v_1, v_2, v_3, v_4, v_5)$  را به عنوان متغیر مستقل ولتاژ انتخاب می کنیم

$$1 \text{ حلقه} : v_6 - v_2 - v_1 = 0 \rightarrow v_6 = v_2 + v_1$$

$$2 \text{ حلقه} : -v_7 + v_1 + v_3 = 0 \rightarrow v_7 = v_1 + v_3$$


$$3 \text{ حلقه} : -v_4 + v_2 - v_{10} = 0 \rightarrow v_{10} = v_2 - v_4$$

$$4 \text{ حلقه} : -v_3 + v_5 + v_8 = 0 \rightarrow v_8 = v_3 - v_5$$

$$5 \text{ حلقه} : -v_5 + v_4 + v_9 = 0 \rightarrow v_9 = v_5 - v_4$$

$$\sum_{i=1}^{10} v_k i_k = 0 \rightarrow$$
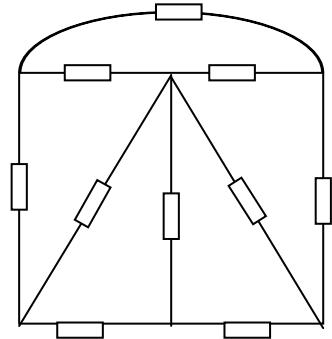
$$v_1 i_1 + v_2 i_2 + v_3 i_3 + v_4 i_4 + v_5 i_5 + v_6 i_6 + v_7 i_7 + v_8 i_8 + v_9 i_9 + v_{10} i_{10} = 0 \\ v_1 i_1 + v_2 i_2 + v_3 i_3 + v_4 i_4 + v_5 i_5 + (v_1 + v_2) i_6 + (v_1 + v_3) i_7 + (v_3 - v_5) i_8 \\ + (v_5 - v_4) i_q + (v_2 - v_4) i_{10} = 0 \\ v_1 (i_1 + i_6 + i_7) + v_2 (i_2 + i_6 + i_{10}) + v_3 (i_3 + i_7 + i_8) + v_4 (i_4 - i_q - i_{10}) \\ + v_5 (i_5 - i_8 + i_q) = 0$$



چون هر کدام از ضرایب ولتاژها، مجموع جریان‌های مربوط به گره‌ای از مدار می‌باشد

بنابراین مجموع برابر صفر است.

۵- در مدار نشان داده شده در شکل مسئله ۴ همه‌ی حلقه‌های ممکن را مشخص کنید.

$$(6-2-1), (1-3-7), (3-5-8), (5-4-9), (2-10-4), (1-5-8) \text{ و } (2-10-9-5)$$

$$(3-4-9-8), (1-4-10-6), (1-4-9-8-7), (-3-7-6), (2-3-8-9-10)$$


$$(1-6-10-9-5), (2-5-8-7-6), (1-2-10-9-8-7), (6-10-4-3-7)$$

$$(6-10-9-5-3-7), (6-10-4-5-6-7), (6-10-9-8-7)$$

۶- در مدار نشان داده شده در شکل مسئله ۴ نشان دهید که :

$$kcl : i_3 + i_5 + i_7 + i_4 = i_{10}$$


$$kcl : i_3 + i_5 + i_7 + i_9 = 0$$

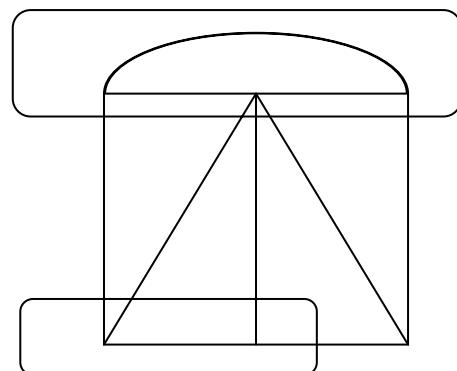

۷- الف- حلقه‌ای را که شاخه دورنی نداشته باشد. مش گویند. مش‌های مدار شکل مسئله ۴

را تعیین کنید kvl را برای هر یک از آنها بنویسید.

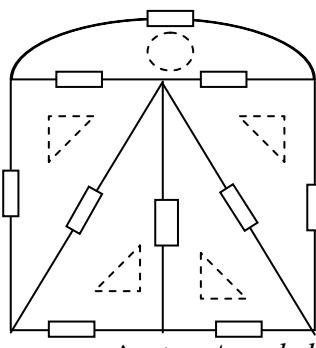ب- اکنون یک حاقه دلخواه را در نظر بگیرید. kvl را در آن حلقه بنویسید. نشان دهید که



معادله‌ی kvl این حلقه از تزکیب خطی معادلات kvl مش‌ها بدست می‌آید.

پ- از مطالب بیان شده در قسمت، چه نتیجه کلی می‌توان گرفت؟

(الف)

$$kvl : v_6 - v_2 - v_1 = 0 \text{ برای مش ۱}$$

$$kvl : v_1 + v_3 - v_7 = 0 \text{ برای مش ۲}$$

$$3: kvl : v_2 - v_{10} - v_4 = 0$$

$$4: kvl : -v_3 + v_5 + v_8 = 0$$

$$5: kvl : -v_5 + v_4 + v_9 = 0$$

ب) حلقه شامل مش ۲ و ۴ را در نظر گرفته و معادله  $kvl$  مربوط به آن را می نویسیم:

$$kvl : -v_7 + v_1 + v_5 + v_8 = 0$$


حال  $kvl$  مربوط به مش ۲ و ۴ را باهم ترکیب می کنیم:

$$\begin{cases} v_1 + v_3 - v_7 = 0 \\ -v_3 + v_5 + v_8 = 0 \end{cases} \rightarrow v_1 + v_5 + v_8 - v_7 = 0$$

پ)  $kvl$  مربوط به هر حلقه از ترکیب خطی  $kvl$  های مش های تشکیل دهنده‌ی آن حلقه

حاصل می شود.

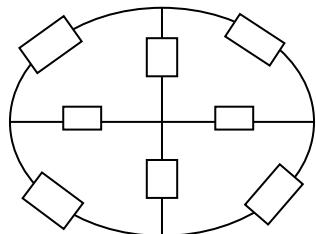۸- مطالب مطرح شده در مسائل ۴ و ۵ و ۷ در مورد مدار شکل زیر تکرار کیند.



حل) با توجه به مسائل قبل.

۹- الف- در مدار شکل آیا جریان های  $i_1, i_2, i_3, i_4, i$  مستقل از هم هستند؟ جریان های

$i_5, i_6, i_7, i_8$  چطور؟

ب- تعداد متغیرهای مستقل ولتاژ شاخه چند تاست؟ به متغیرهای ولتاژ  $i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6, i_7, i_8$


کدام ولتاژ ها را اضافه کنیم تا یکدسته متغیر مستقل ولتاژ شاخه تشکیل دهنند؛ یعنی بتوان ولتاژ هر

شاخه‌ی دیگر را بر حسب ترکیب خطی آنها نوشت:



پ- تعداد متغیرهای مستقل جریان چند تاست؟ به متغیرهای جریان  $i_1, i_2, i_4, i_6$  و  $i_5$

کدام جریان ها را اضافه کنیم تا یکدسته متغیر مستقل جریان شاخه تشکیل دهند؛ یعنی بتوان جریان هر

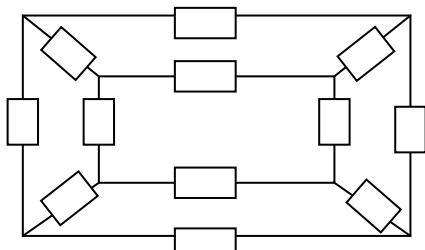شاخه ی دیگر را بر حسب ترکیب خطی آنها نوشت:



حل الف)

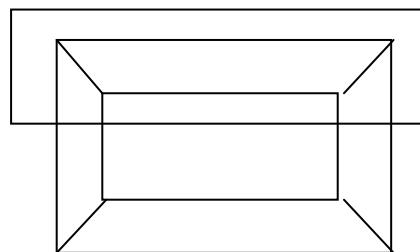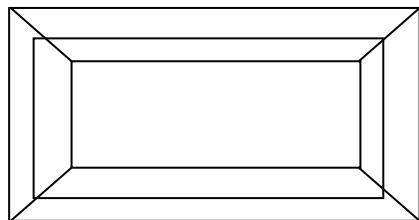


هر دو دسته از جریان ها هر کدام به یک گره مرکب وصل اند پس مستقل نیستند.

حل ب)  $= 7 - 1 = 6$  تعداد گره = تعداد متغیرهای مستقل ولتاژ

شش متغیر ولتاژ را که در صورت سؤال مطرح شده در گراف مدار پر رنگ می کنیم متغیر

هفتم باید طوری انتخاب شود که شامل هیچ حلقه پرنگی نباشد.

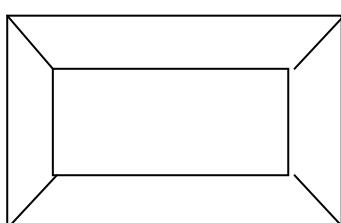پس به جز  $v_8$  و  $v_{10}$  بقیه شاخه ها را می توان به عنوان متغیر هفتم انتخاب نمود.




پ)

$= 5 + 1 - 8 - 12$  تعداد متغیرهای مستقل جریان

چهار متغیر داده شده در صورت سؤال را پر رنگ کرده، متغیر پنجم را باید به گونه ای انتخاب

کنیم که تشکیل گره ساده یا مرکب دهد.

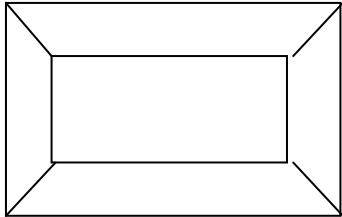
بنابراین متغیر پنجم نمی توانند  $i_9, i_{11}, i_3$  و  $i_1$  انتخاب شود.



۱۰-الف- در مدار شکل جریان شاخه هایی را که می توانید حساب کنید بدست آورید:

ب- دسته ای از شاخه ها را مشخص کنید که اگر جریان هر کدام از آنها معلوم باشد، جریان

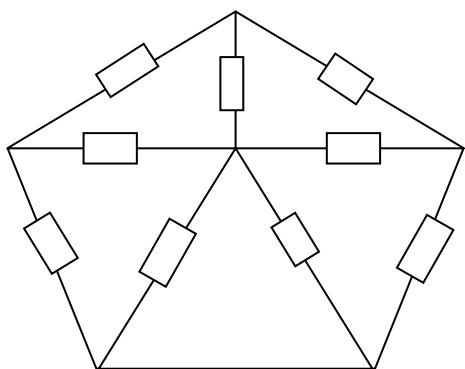تمام شاخه های مدار را بتوان با توجه به مقادیر داده شده در شکل بدست آورد.



حل الف)

$$2\text{-گره } kcl : 1 = 3 + i_1 \rightarrow i_1 = -2A$$

$$3\text{-گره } kcl : i_1 = i_6 + 1 \rightarrow i_6 = -3A$$

$$4\text{-گره } kcl : 1 = 2 + i_3 \rightarrow i_3 = -1A$$

سایر گروه ها دارای دومجهول بوده وقابل حل نمی باشد.

(ب)

$$10 = 6+1 = \text{تعداد متغیرهای مستقل جریان}$$


چهار متغیر جریان معلوم است بنابراین با توجه به حل قسمت الف) جریانهای  $i_1, i_3, i_6$

به چهار متغیر جریان معلوم ووابسته اند پس آنها را نمی شود به عنوان متغیر پنجم انتخاب نمود.

۱۱- قوانین کبر شهف را نه تنها در تمام مدارهای با عنصر دو سرنوشت بلکه می توان در مدار

با عناصر سه سر و چهار سر است با انتخاب متغیرهای مناسب ولتاژ و جریان قوانین  $kvl$  و  $kcl$  را در این

مدار بنویسید.

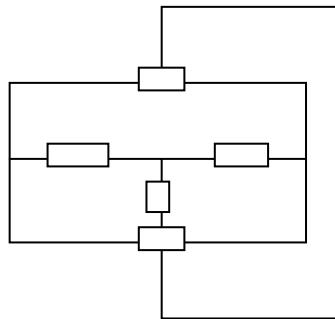


$$۱\text{ گره } kcl : i_3 = i_5 + i_6$$

$$۲\text{ گره } kcl : i_5 + i_8 = i_9$$

$$۳\text{ گره } kcl : i_4 = i_7 + i_8$$

$$۴\text{ گره } kcl : i_{10} = i_{11}$$

$$۵\text{ گره } kcl : i_1 = i_2$$

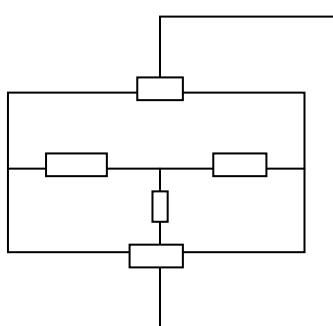

$$۱\text{ برای حلقه } kvl : v_3 + v_5 - v_8 = 0$$

$$۲\text{ برای حلقه } kvl : v_8 + v_4 + v_7 = 0$$

$$۳\text{ برای حلقه } kvl : -v_5 - v_6 - v_4 = 0$$



$$۴\text{ برای حلقه } kvl : -v_1 - v_9 = 0$$

$$۵\text{ برای حلقه } kvl : -v_2 - v_8 = 0$$

۱۲- فرض کنید یک مدار را بتوانیم به قسمت هایی چنان تقسیم کنیم که این قسمت ها توسط

شاخه هایی با جریان های  $i_1, i_2, \dots, i_m$  به هم وصل شده باشند نشان دهید.
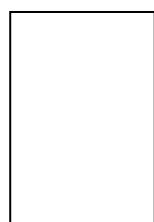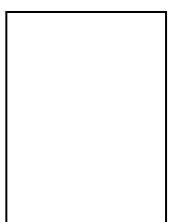
$$kcl \text{ برای گره مرکب : } i_1, i_2, \dots, i_m = 0$$



۱۳- در مدار شکل همهی شاخه ها از منبع ولتاژ و جریان نابسته تشکیل شده اند و ولتاژ و جریان

تمام شاخه ها را بدست آورید. و یقین کنید که کدام منبع توان تحویل می گیرد و نشان دهید اصل بقاء

توان برقرار است.

$$A \text{ برای گره } kcl : i_1 + i_2 = 0 \rightarrow i_1 = -i_2 = -1A$$

$$B \text{ برای گره } kcl : i_2 = i_3 \rightarrow i_3 = 1A$$

$$E \text{ برای گره } kcl : i_1 + i_4 = i_5 \rightarrow -1 + i_4 = 3 \rightarrow i_4 = 4A$$

$$D \text{ برای گره } kcl : i_5 + i_6 + i_7 = 0 \rightarrow 3 + i_6 + 2 = 0 \rightarrow i_6 = -5A$$

$$1 \text{ برای حلقه } kcl : -v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = 0 \rightarrow -1 + v_2 + 2 + 4 = 0 \Rightarrow v_2 = -5v$$

$$2 \text{ برای حلقه } kcl : -v_4 + v_6 - v_5 = 0 \rightarrow v_5 = -4 + 3 \Rightarrow v_5 = -1v$$

$$3 \text{ برای حلقه } kcl : -v_6 + v_7 = 0 \rightarrow v_6 = v_7 \Rightarrow v_7 = 3v$$

حال به محاسبه توان شاخه می پردازیم :

$$p_{AB} = p_1 = v_1 i_1 = (1)(-1) = -1w \quad \text{توان نحویل می دهد.}$$

$$p_{AB} = p_2 = v_2 i_2 = (-5)(1) = -5w \quad \text{توان نحویل می دهد.}$$

$$p_{BC} = p_3 = v_3 i_3 = (2)(1) = 2w \quad \text{توان تحویل می گیرد.}$$

$$p_{CE} = p_4 = v_4 i_4 = (4)(4) = 16w \quad \text{توان تحویل می گیرد.}$$

$$p_{ED} = p_5 = v_5 i_5 = (-1)(3) = -3w \quad \text{توان نحویل می دهد.}$$

$$p_{CD} = p_6 = v_6 i_6 = (3)(-5) = -15w \quad \text{توان نحویل می دهد.}$$

$$p_{CD} = p_7 = v_7 i_7 = (3)(2) = 6w \quad \text{توان تحویل می‌گیرد.}$$

با جمع مقادیر بدست آمده اصل بقاء توان قابل اثبات است:

$$\sum_{k=1}^7 p_k = \sum_{i=1}^7 v_k i_k = 0$$

۱۴- در مدار شکل توان تحویل داده شده به هریک از چهار جعبه نشان داده شده را تعیین کنید.

درستی اصل بقاء توان را دراین مدار بررسی کنید.

$$1 \text{ گره } kcl : i_1 + i_4 = 0 \rightarrow i_4 = -2A$$

$$2 \text{ گره } kcl : i_1 = i_2 + i_3 \rightarrow i_2 = i_1 - i_3 = 2 - 3 = -1A$$

$$1 \text{ حلقه } kcl : -v_4 + v_1 + v_3 = 0 \rightarrow -2 + v_1 + 4 = 0 \Rightarrow v_1 = -2v$$

$$2 \text{ حلقه } kcl : -v_3 + v_2 = 0 \rightarrow v_2 = v_3 \Rightarrow v_3 = 4v$$

$$p_1 = v_1 i_1 = (-2)(2) = -4w$$

$$p_2 = v_2 i_2 = (4)(-1) = -4w$$

$$p_3 = v_3 i_3 = (4)(3) = 12w$$

$$p_4 = v_4 i_4 = (2)(-2) = -4w$$

طبق اصل بقاء توان داریم:

$$\sum_{k=1}^4 p_k = -4 - 4 + 12 - 4 = 0$$

